

پیش گزارش آزیستم دیجتال ۲

سهیل مهریزی ۹۸۱۲۱۰۱۱۰
آرش جوادى 980121010019

۱. شیفت رجیستر یونیورسال

۲. D FLIP FLOP

۳. 2_1_MULTIPLEXER

شیفت رجیستر یونیورسال :

با استفاده از شیفت رجیستر یونیورسال میتوان سه عملیات

- Parallel Load .
- Shift to Right .
- Shift to Left .

را تنها با تغییر در ورودی سلکتور انجام داد :

Selector:

00 —→ Parallel Load


01 —→ Shift to Right

10 —→ Shift to Left

شیفت رجیستر یونیورسال را میتوان با دو عنصر اساسی فلیپ فلاپ و مالتی پلکسر طراحی کرد .

در این مدار ما یک شیفت رجیستر یونیورسال ۴ بیتی داریم که با مالتی پلکسر های ۱-۴ نوع عملیات آن تعیین میشود .

 در این مدار خروجی مالتی پلکسر ها به ورودی فلیپ فلاپ های نوع D متصل میشود و با سلکتور های مالتی پلکسر نوع عملیات مشخص میشود ، در خط سلکتور های 0 ورودی های بعدی فلیپ فلاپ قرار میگیرد ، در خط ۱ خروجی فلیپ فلاپ قبلی (در چپ ترین عنصر ، ورودی Instance right)(Shift to right) و در خط سلکتور ۲ خروجی فلیپ فلاپ بعدی (راست ترین عنصر : shift to left)(Instance Left



D_Flip Flop Simulation

در این بخش از آزمایش ، شبیه سازی ماژول فلیپ فلاپ نوع D را داریم با استفاده از VHDL .

شبیه سازی به دو بخش تقسیم میشود .

معماری ماژول که بصورت رفتاری طراحی شده است (BEHAVIORAL)

در بخش اول ساختار دهی رفتاری فلیپ فلاپ را طراحی میکنیم :

```
--this vhdl code represents the D FlipFlop Behavioral Architecture."  
--wer're gonna use this module for structuring the Universal Shift Register"  
  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity D_FF is  
port (D, clk, rst: in std_logic;  
      Q: out std_logic);  
end D_FF;  
  
Architecture behavioral of D_FF is  
begin  
    process(D, clk, rst)  
    begin  
        if (rst = '1') then  
            Q <= '0';  
        elsif(rising_edge(clk))then  
            Q <= D;  
        end if;  
    end process;  
end behavioral;
```

در ابتدای این کد کتابخانه های استاندارد IEEE را اضافه میکنیم .

در این ساختار برای فلیپ فلاپ پورت های D, CLK, RST بعنوان ورودی و پورت Q بعنوان خروجی .

در ساختار رفتاری فلیپ فلاپ :

وقتی که rst برابر ۱ بود ، خروجی Q را برابر صفر قرار میدهیم .

در غیراینصورت اگر rising_edge کلاک به وقع پیوست .

ورودی D را به خروجی Q انتقال میدهد .

و در اینجا ساختار رفتاری پایان میابد .

در این مرحله باید برای ساختاری که برای Dflipflop تعریف کرده ایم تست بنچ بنویسیم تا مطمئن شویم ساختار تعریف شده به درستی کار میکند .

کد آن به شرح زیر است :

```
--this code would test the functionality of D_FlipFlop module
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity DFF_testbench is
end DFF_testbench;

Architecture testbench of DFF_testbench is
  component D_FF
  port (D, clk, rst:in std_logic;
        Q:out std_logic);
  end component;

  signal D, clk, rst, Q : std_logic;

  begin
    b1: D_FF port map(D, clk, rst, Q);

    process
    begin
      D <= '0';
      clk <= '0';
      rst <= '0';
      wait for 10 ns;
      clk <= '1';

      wait for 10 ns;
      clk <= '1';
      wait for 10 ns;
      rst <= '0';
      D <= '0';
      wait for 40 ns;
      D <= '1';
      wait for 40 ns;

    end process;
  end testbench;
```

در خط کامپوننت ساختار فلیپ فلاپ را به تست بنج معرفی میکنیم ،

سیگنال ها را تعریف میکنیم

در پورت مپ ، در واقع سیگنال هارا به پورت های فلیپ فلاپ وصل میکنیم .


در مقدار دهی اول به تمام پورت ها صفر اختصاص میدهیم تا از حالت unknown خارج شوند .

پس از ۱۰ ثانیه به سیگنال کلاک 1 میدهیم (به ترتیب در بازهای مشخص به کلاک مقادیر مختلف میدهیم .)

در بازه مختلف کلاک به ریست و D مقادیر مختلف میدهیم .

باید رفتاری مشابه یک فلیپ فلاپ نشان دهد ،

سیگنال ها بصورت زیر خواهد بود :

 

:Multiplexer 2_1

در مالتی پلکسر ۲ به ۱ باید با تغییر خطوط سلکتور ، مقادیر خط انتخاب شده به خروجی مالتی پلکسر انتقال بیابد .

```
---This is a VHDL Code to Structure a Multiplexer

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Multiplexer is
port (a, b, c, d: in std_logic;
      sel: in bit_vector(1 downto 0);
      z: out std_logic);
end Multiplexer;

Architecture structure of Multiplexer is
begin
--- this architecture is going to determine the behavior of 2_1 Multiplexer
  with sel select
    z <= a when "00",
        b when "01",
        c when "10",
        d when others;
end structure;
```

در معماری ساختاری مالتی پلکسر ،

پورت ها a, b, c, d از نوع std logic ورودی

پورت Z std_logic خروجی .

و پورت سلکتور sel آرایه ۲ عنصری .

از ساختار with when این پیاده سازی را انجام می دهیم .

چهار خط انتخاب خواهیم داشت :

- در صورتی سلکتور برابر 00 شد محتوای متغیر a را به z انتقال می دهد
- در صورتی که سلکتور برابر 01 شد محتوای متغیر b را به z انتقال می دهد
- در صورتی که سلکتور برابر 10 شد محتوای متغیر c را به z انتقال می دهد
- در صورتی که سلکتور حالت دیگری گرفت ، d را به z انتقال می دهد .

و در اینجا طراحی ساختار پایان میابد .

در پایان test bench مالتی پلکسر را طراحی میکنیم .

با استفاده از Test bench مطمئن میشویم که شبیه سازی مطابق آنچه از یک مالتی پلکسر انتظار داریم رفتار خواهد کرد .

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Multiplexer_tb is
end Multiplexer_tb;

Architecture tb of Multiplexer_tb is
component Multiplexer
port(a, b, c, d: in std_logic;
     sel: in bit_vector(1 downto 0);
     z: out std_logic);
end component;

signal a, b, c, d, z: std_logic; signal sel: bit_vector(1 downto 0);

begin
b1 : Multiplexer port map(a, b, c, d, sel, z);
    --- this test bench tests the multiplexer module functionality
    sel <= "00", "01" after 10 ns, "10" after 20 ns, "11" after 30 ns
    a <= '1';
    b <= '1';
    c <= '0';
    d <= '1';
end tb;
```

در این تست بنچ بعد از تعریف سیگنال ها و اضافه کردن کامپوننت multiplexer و مشخص کردن پورت مپ ها که سیگنال ها را به پورت های کامپوننت وصل میکند .

به پورت های a, b, c, d مقادیر دلخواه میدهیم .

و به ازای هر یک از حالت های Selector

سیگنال های خروجی را مشاهده میکنیم و باید طبق حالت سلکتور یکی از چهار ورودی a, b, c, d بر روی z قرار بگیرد .

سیگنال ها به صورت زیر خواهد بود .

